 


- FSM:** criar o estado sALU e deixar como condição *default* da máquina de estados

```

131 process(ck, rst)
132 begin
133     if rst = '1' then
134         state <= sFETCH;
135     elsif ck'event and ck = '1' then
136         case state is
137             when sFETCH =>
138                 state <= sEXE;
139             when sEXE =>
140                 if inst = iREAD then
141                     state <= sREAD;
142                 else
143                     state <= sEND;
144                 end if;
145             when sEND =>
146                 state <= sEND;
147             when others =>
148                 state <= sFETCH;
149         end case;
150     end if;
151 end process;

```



```

131 process(ck, rst)
132 begin
133     if rst = '1' then
134         state <= sFETCH;
135     elsif ck'event and ck = '1' then
136         case state is
137             when sFETCH =>
138                 state <= sEXE;
139             when sEXE =>
140                 if inst = iEND then
141                     state <= sEND;
142                 elsif inst = iREAD then
143                     state <= sREAD;
144                 else
145                     state <= sALU;
146                 end if;
147             when sEND =>
148                 state <= sEND;
149             when others =>
150                 state <= sFETCH;
151         end case;
152     end if;
153 end process;

```

- Decodificar** as instruções iXOR (4), iSUB (5), iADD (6), iLESS (7) no trecho de código:

```

121 inst <= iREAD when ir(15 downto 12) = x"0" else -- decode the current instruction
122     --complete
123     iEND;

```

- **Completar** os sinais de controle com o estado sALU, pois neste estado devem ser alterados o PC e o banco de registradores

```

125      WPC <= '1' when state = sREAD --complete
126          else '0';
127      wReg <= '1' when state = sREAD --complete
128          else '0';


```

- **Acrescentar** as operações iXOR, iSUB, iLESS na ALU

```

101      -- arithmetic and logic unit
102      --
103      outalu <= RS2          when inst = iWRITE else -- data to be
104          --complete
105          RS1 + RS2;        -- default operation: iADD

```

 

```

outalu <= RS2          when inst = iWRITE else
...                  when inst = ...     else
...                  when inst = ...     else
...                  when inst = ...     else
RS1 + RS2;          -- default operation: iADD

```

- Programa de teste

Já temos:

$R0 \leftarrow 1111$

$R1 \leftarrow 2222$

$R2 \leftarrow 3333$

$R3 \leftarrow 4444$

Vamos programar (acrescentar o código binário no testbench)


$R0 \leftarrow R0 + R3$ - espera-se 5555 em R0

$R1 \leftarrow R0 - R1$ - espera 3333 em R1

$R3 \leftarrow R0 \text{ xor } R0$ - espera-se que o R3 seja zerado (método comum para zerar registradores)

$R2 \leftarrow R1 < R0$ - $3333 < 5555$, logo R2 deve ser 1

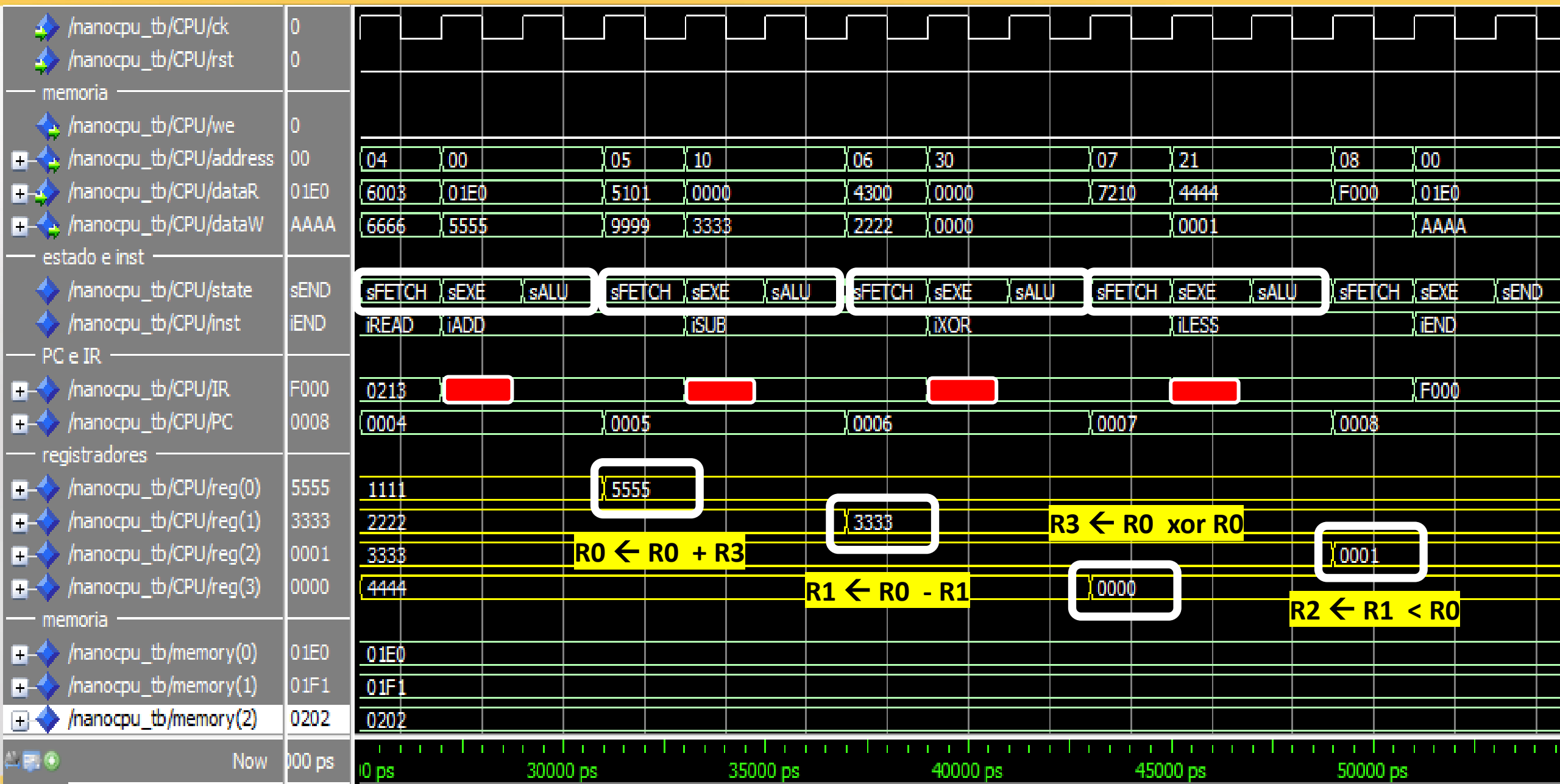Atividade 2: executar iXOR, iADD, iSUB, iLESS (d)



Modificações necessárias no código:

(1) Acrescentar o estado **sWRITE** na lista de estados

```
67 | type stateType is (sFETCH, sEXE, sREAD, sALU, sEND); --complete
```

(2) Ativar o we (1) no estado **sWRITE**

```
81 | we <= '0'; -- complete
```

(3) Decodificar a instrução **iWRITE**

(4) Acrescentar no **wPC** o estado **sWRITE**

(5) Acrescentar na FSM o estado **sWRITE**

Simulação: Escrever o conteúdo dos registradores R0 (5555), R1 (3333), R2 (0001) na posições 15 (0F)₁₆, 16 (10)₁₆ e 17 (11)₁₆

Atividade 3: escrita na memória (b)

